 


۱. یک شمارنده قابل سنتز طراحی و مدلسازی کنید که دو سیگنال ساعت مختلف داشته باشد و در لبه بالارونده هر کدام از سیگنال‌های ساعت یک واحد بشمارد. [۲۰ نمره]
۲. یک حافظه دو درگاه به صورت شکل زیر در نظر بگیرید. حافظه با لبه بالارونده سیگنال ساعت کار می‌کند. [۲۰ نمره]



این حافظه دو خط آدرس، دو خط داده ورودی، دو خط  $rw$  ورودی و دو خط داده خروجی دارد. هر مسیر به صورت مجزا و موازی کار می‌کند. هر گاه یک خواندن و یک نوشتن در یک حافظه رخ دهد اول نوشتن رخ دهد و سپس خواندن انجام شود. هر گاه دو نوشتن در یک آدرس رخ دهد، اولویت با خط اول است. در همه حالات خروجی  $op\_ok$  برابر '1' است و تنها در حالتی که دو نوشتن با داده مختلف در یک آدرس رخ می‌دهد این خروجی '0' است.

۳. به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید. [۲۰ نمره]
- الف. چگونه با وجود ترتیبی بودن عملیات در پراسس، عملکرد واقعی آن موازی است؟
- ب. چرا حلقه‌هایی که تعداد تکرار آنها ثابت نیست، قابل سنتز نیستند؟
- ج. کدام نوع WAIT قابل سنتز است؟ چه تفاوتی با سایر حالات دارد که باعث شده قابل سنتز باشد؟
- د. فرق BUFFER با INOUT چیست؟
۴. یک  $MUX_{8 \times 1}$  را در قالب یک ENTITY مدل کنید. سپس با نمونه‌گیری از حداقل تعداد لازم از آن یک FullAdder یک بیتی طراحی نمایید. [۱۵ نمره]
۵. با استفاده از پراسس بدون لیست حساسیت یک لچ بدون ریست مدل کنید. [۱۵ نمره]

۶ کد زیر قرار است یک ضرب کننده را مدل کند، اما اشکالات متنی و محتوایی دارد. کد را اصلاح کنید. [۲۰ نمره]

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity mult is
  port(n1, n2 : in std_logic_vector(1 downto 0);
       pd : out std_logic_vector(3 downto 0));
end mult;

architecture test of mult is
  signal n1_reg: std_logic_vector(2 downto 0);
  signal pd_reg: std_logic_vector(5 downto 0);
begin
  process(n1, n2)
  begin
    n1_reg <= '0' & n1;
    pd_reg <= "0000" & n2;

    for i in 1 to 3 loop
      if pd_reg(0)='1' then
        pd_reg(5 downto 3) <= pd_reg(5 downto 3) + n1_reg(2 downto 0);
      end if;
      pd_reg(5 downto 0) := '0' and pd_reg(5 downto 1);
    end loop;
    pd <= pd_reg;
  end process;
end test;
```